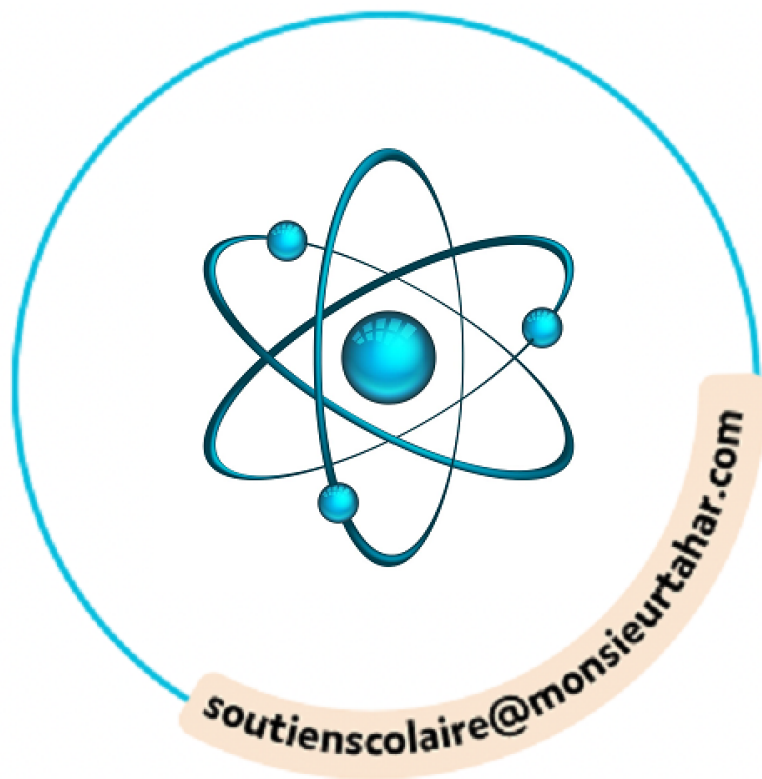



SCIENCES ET TECHNOLOGIE



CHAPITRE 7

L'essentiel en schéma

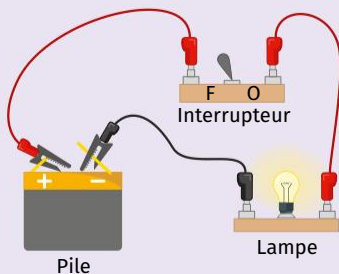Circuit possédant un convertisseur d'énergie : exemple de la lampe



Dessin du circuit réel

Schématisation


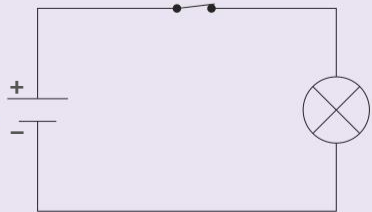



Schéma normalisé

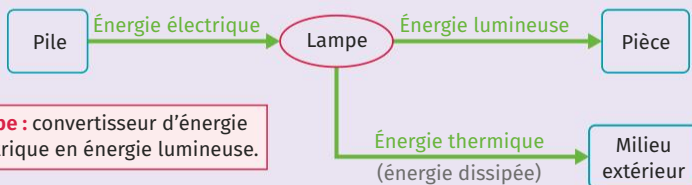

Lampe : convertisseur d'énergie électrique en énergie lumineuse.

Circuit possédant un capteur : exemple de la photorésistance


Sans lumière
extérieure

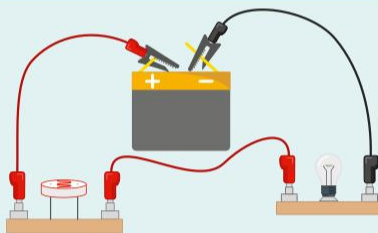

La photorésistance ne laisse pas passer le courant électrique

Photorésistance : capteur mesurant l'énergie lumineuse et réagissant en ouvrant ou en fermant le circuit.

Avec lumière
extérieure

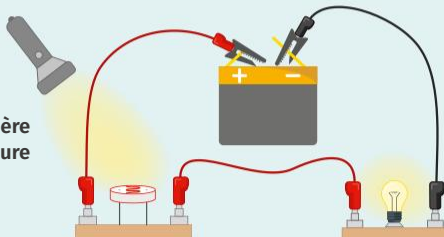

La photorésistance laisse passer le courant électrique

